
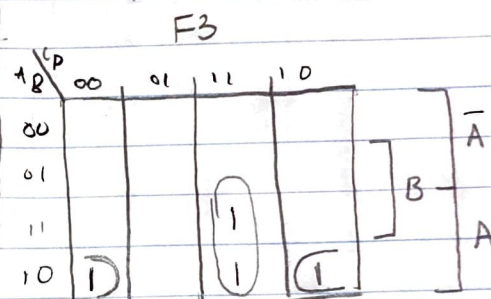
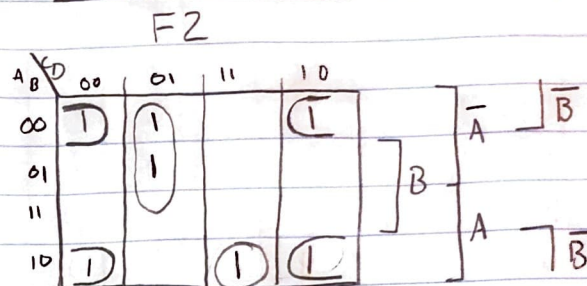


Logic Lab 1

Part 2:

Input:	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄
0000	0	1	0	1
0001	0	1	0	1
0010	0	1	0	1
0011	1	0	0	0
0100	0	0	0	0
0101	0	1	0	1
0110	0	0	0	0
0111	1	0	0	0
1000	0	1	1	1
1001	0	0	0	1
1010	0	1	1	1
1011	0	1	1	1
1100	1	0	0	1
1101	1	0	0	1
1110	1	0	0	1
1111	1	0	1	1

Part 3a:

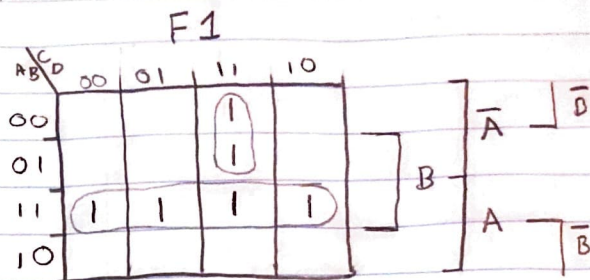


Part 3b:

F1: $AB + \bar{A}CD$

F2: $\bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}B\bar{D} + \bar{A}CD + AB\bar{C}D$

F3: $\bar{A}\bar{B}\bar{D} + ACD$




F4: $A + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}D$

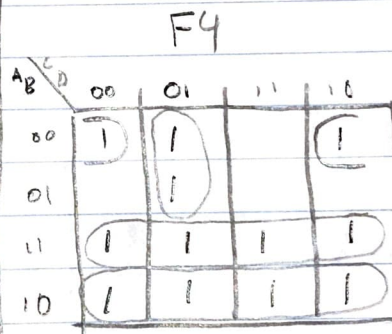

Part 4:

input:	F1	F2	F3	F4
0000	0	1	0	1
0001	0	1	0	1
0010	0	1	0	1
0011	1	0	0	0
0100	0	0	0	0
0101	0	1	0	1
0110	0	0	0	0
0111	1	0	0	0
1000	0	1	1	1
1001	0	0	0	1
1010	0	1	1	1
1011	0	1	1	1
1100	1	0	0	1
1101	1	0	0	1
1110	1	0	0	1
1111	1	0	1	1

Part 5a:

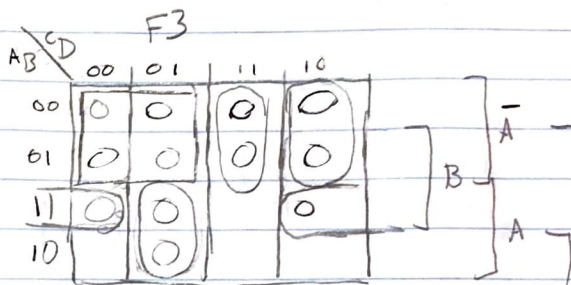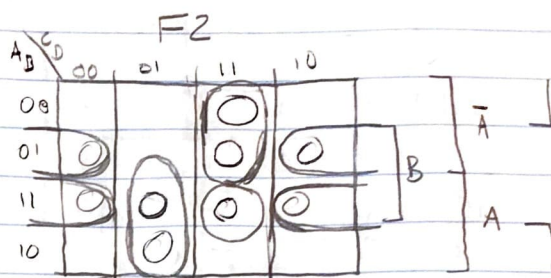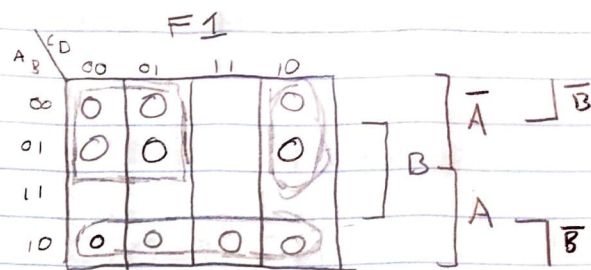

Part 5b:

$$F1: \text{SOP} = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{D}$$

$$\text{POS} = (\bar{A} + B)(\bar{A} + C)(\bar{A} + D)$$

$$F2: \text{SOP} = \bar{A}B\bar{D} + AB\bar{D} + \bar{A}CD + A\bar{C}D + ABCD$$

$$\text{POS} = (\bar{A} + B + D)(\bar{A} + \bar{B} + D)(\bar{A} + \bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + C + \bar{D})(\bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D})$$

$$F3: \text{SOP} = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}CD + \bar{A}\bar{C}D + AB\bar{D} + A\bar{C}D$$

$$\text{POS} = (\bar{A} + C)(\bar{A} + \bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + \bar{C} + D)(\bar{A} + B + D)(\bar{A} + C + \bar{D})$$

F4:

$$\text{SOP} = \bar{A}B\bar{D} + \bar{A}CD$$

$$\text{POS} = (\bar{A} + B + D)(\bar{A} + \bar{C} + \bar{D})$$